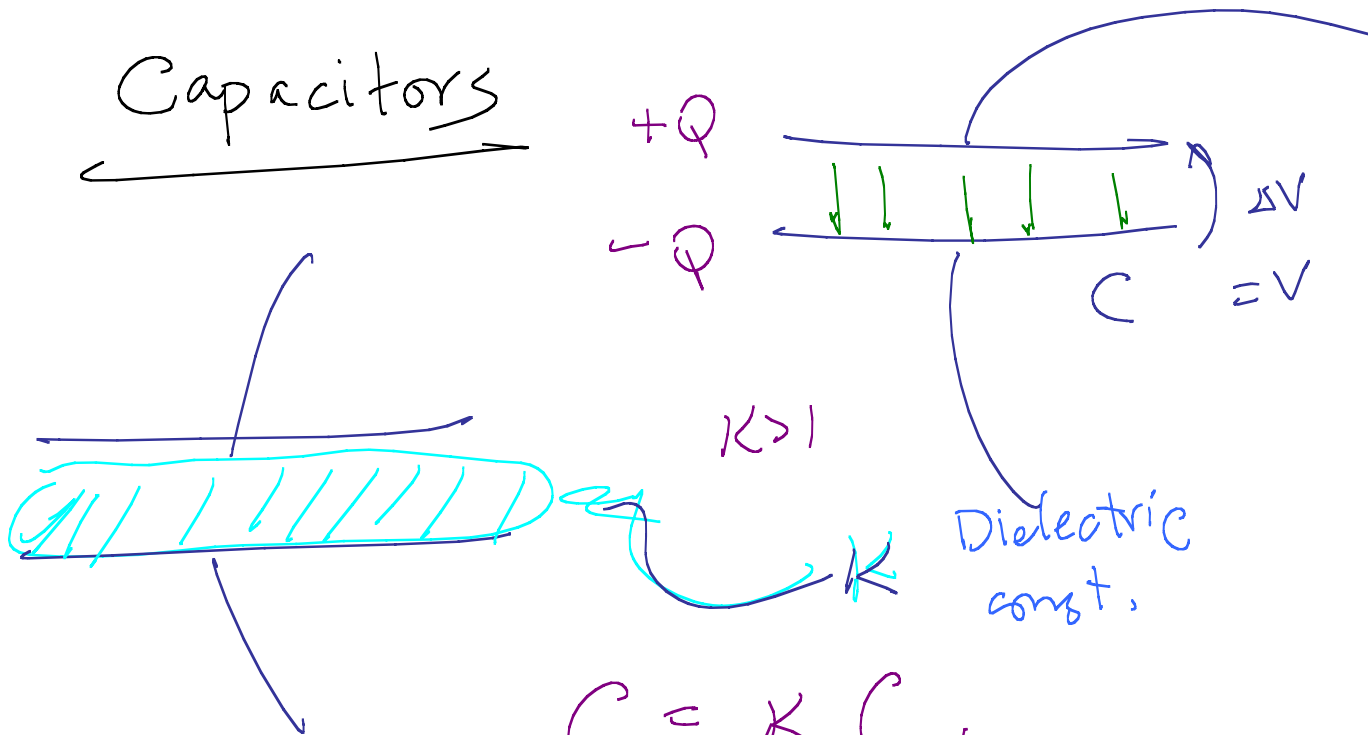


Phys 2120-4 9/19/12

Note Title

9/19/2012

Capacitors



$$Q = CV$$


$K > 1$

Dielectric
const.

$$C = K C_{\text{air}} \\ = K C_0$$

Connecting Capacitors

Connect in parallel

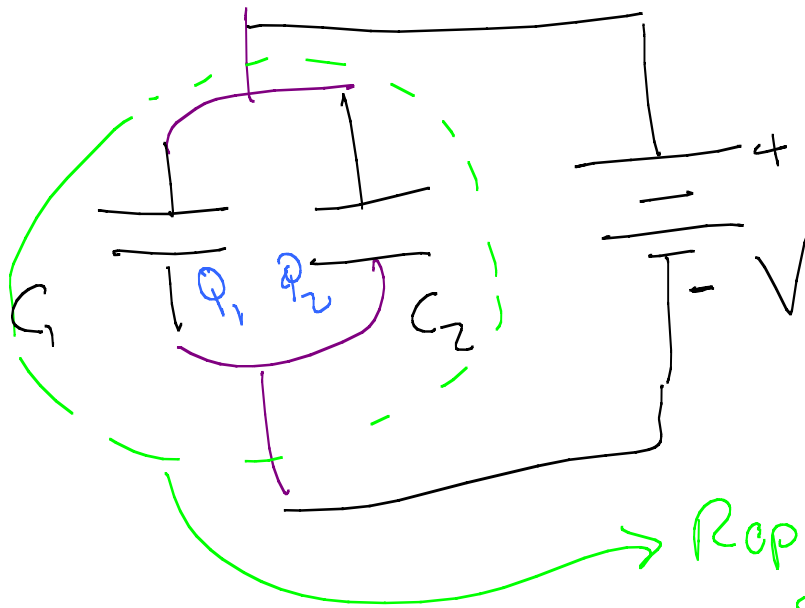

$$\frac{1}{C_1} \quad \frac{1}{C_2} \quad p.393$$

Charge Q_1 collects on C_1

Charge Q_2 on C_2

Potential V across C_1 or C_2

$$Q_1 = C_1 V \quad Q_2 = C_2 V$$


Add

$$Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V \\ = (C_1 + C_2) V$$

Replace by
single capacitor

$$Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2) V$$

$$= C_{eq} V = Q_{total}$$

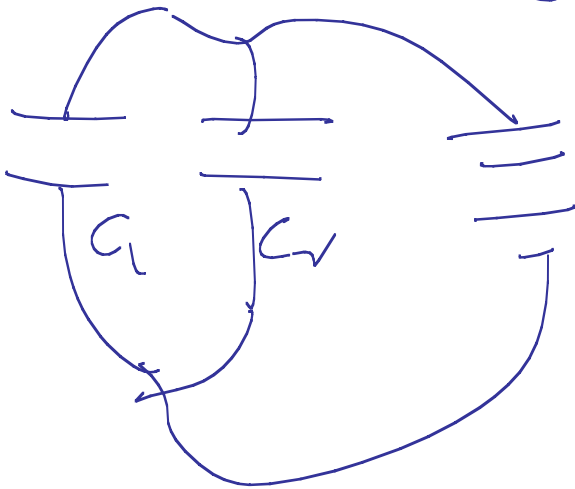

$$C_{equivalent} = C_1 + C_2$$

For cap's in parallel,

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

Series combination of cap's.


$$Q_1 = C_1 V_1$$

$$V_1 + V_2 = V$$


$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = V$$

$$Q_1 = Q_2 = Q$$
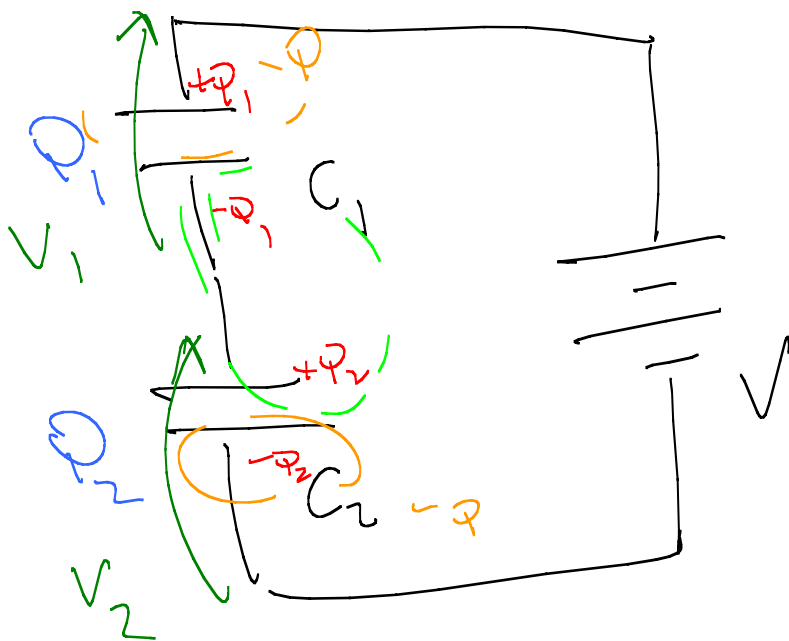
$$Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = V$$



$$Q = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} V$$

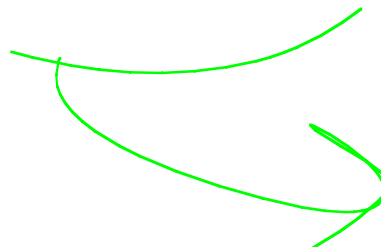
$$C_{eq}$$